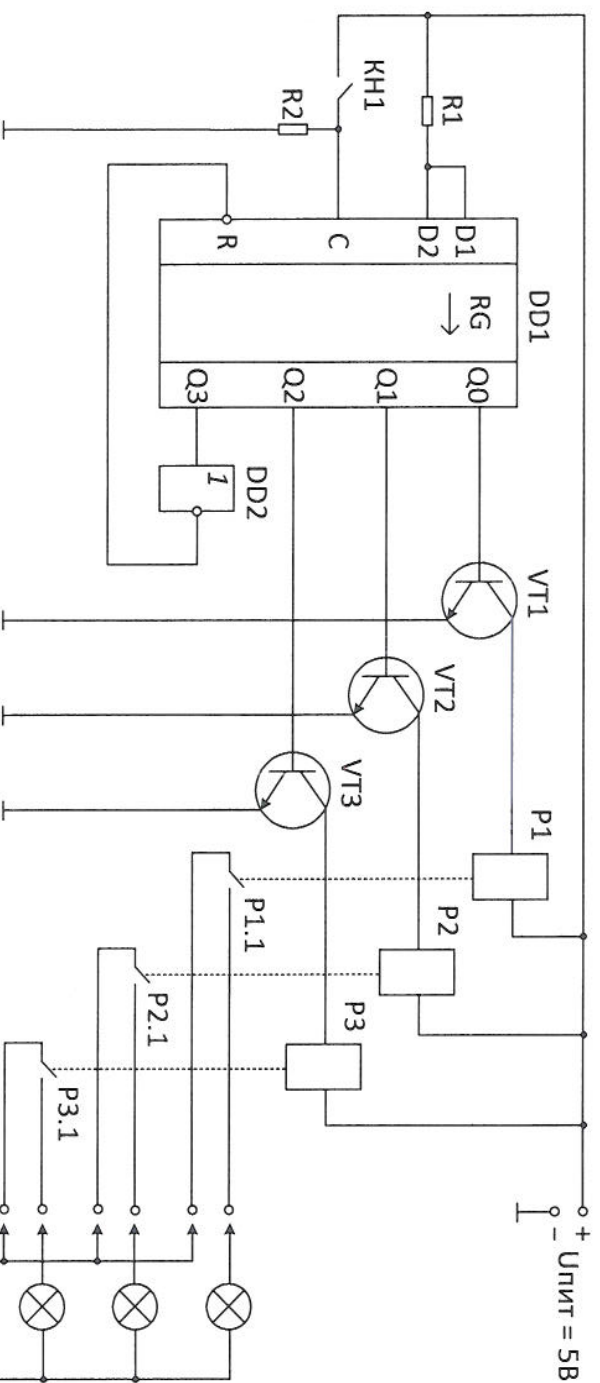


*The Magic Button*  
Project ver. 1.0.0

## Схема коммутатора



- DD1 – КР555ИР8  
DD2 – К555ЛАЗ  
DD3 – 78L05  
VT1-VT3 – КТ814А  
P1-P3 – NT78  
R1 – 1 кОм  
R2 – 10 кОм  
C1 – 0.33 мкф  
C2 – 0.1 мкф  
KH1 – любая кнопка

## Схема источника питания

$$U_{BX} = 7 - 20 \text{ V}$$
